

16:4 Encoder, & 7-Segment Display Decoder



CVLSI

601系統晶片實驗室

16-to-4 Encoder: Truth Table

	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--


Seven-Segment Display

  

Seven-Segment Display Decoder

Input					Output						
I ₃	I ₂	I ₁	I ₀		g	f	e	d	c	b	a
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	2	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	3	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	4	1	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	5	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	6	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	7	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	8	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	9	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	A	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	b	1	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	C	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	1	d	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	E	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	F	1	1	1	0	0	0	1

Result on VeriInstrument

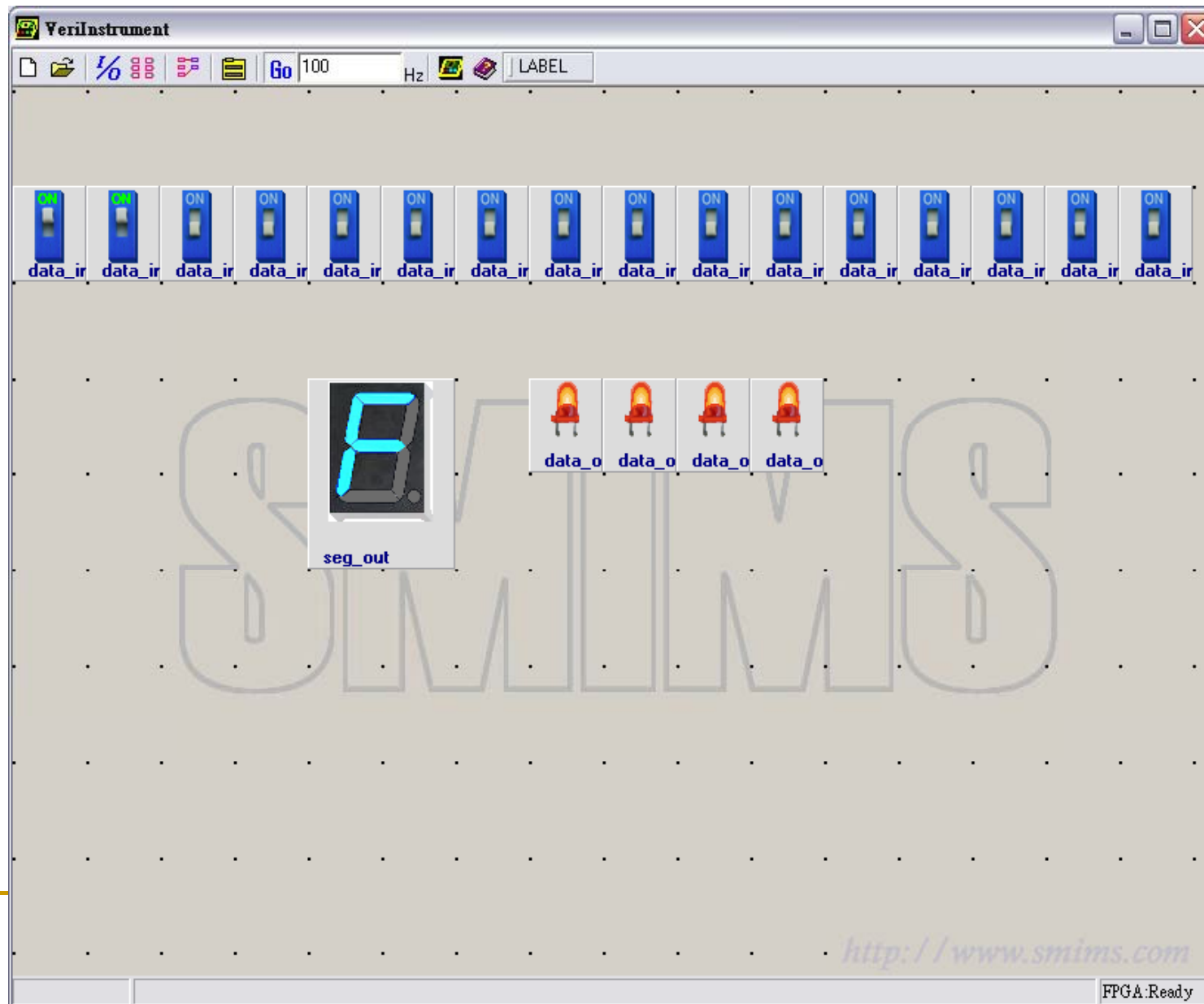

Seven-Segment Display: 10~15



E
01111001



C
00111001



A
01110111



F
01110001



d
01011110



b
01111100

Top Module

■ Schematic:

