

# Verilog HDL

---


Mao-Hsu Yen

# Verilog 硬體描述語言簡介

- Verilog 硬體描述語言的特性：
  - Verilog HDL 為一般性的硬體描述語言、易學易用。
  - Verilog HDL 的語法與 C 語言相似。
  - Verilog HDL 允許在同一個模組中有不同層次的表示法共同存在。
  - 一般的邏輯合成工具普遍都支援 Verilog HDL。
  - 許多的製造商有提供 Verilog HDL 的函式庫。


# Verilog 的模組與架構

- 由低至高的設計方式

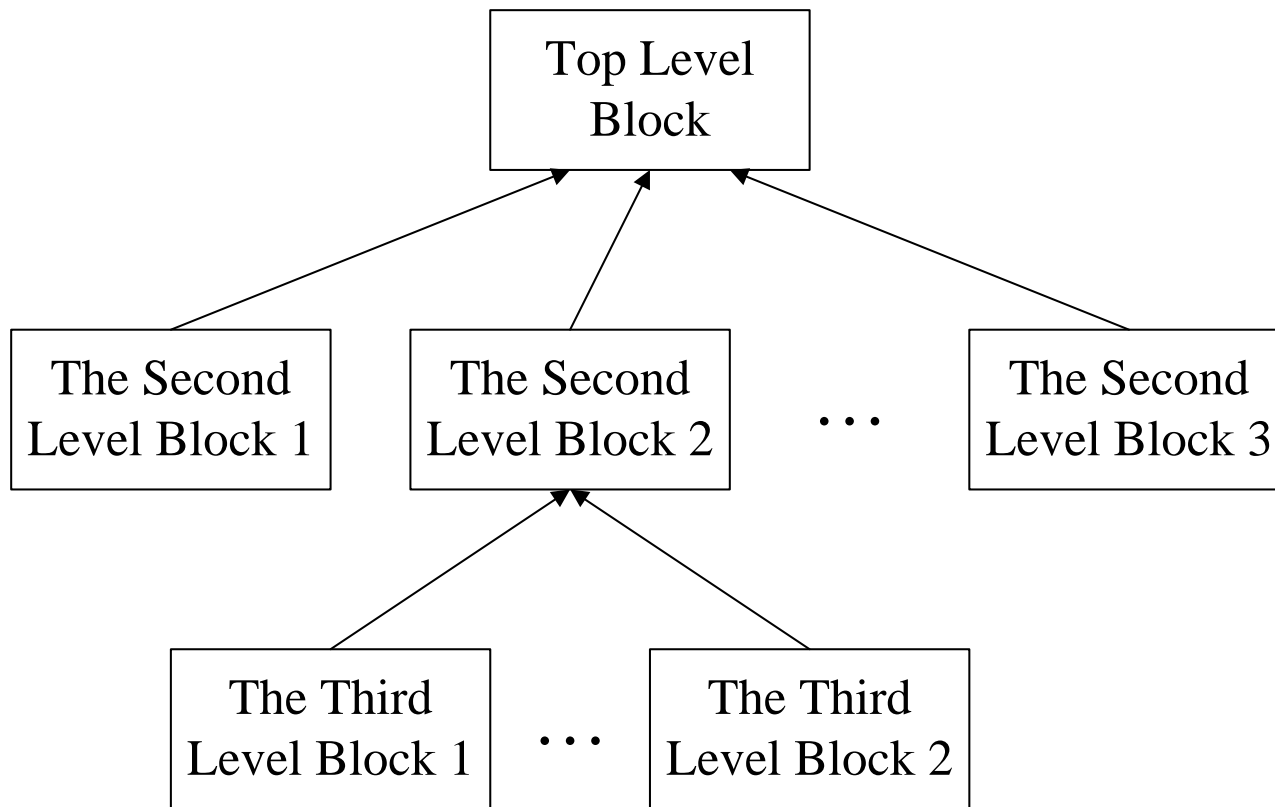


# Verilog 的模組與架構

## ■ 由高至低的設計方式

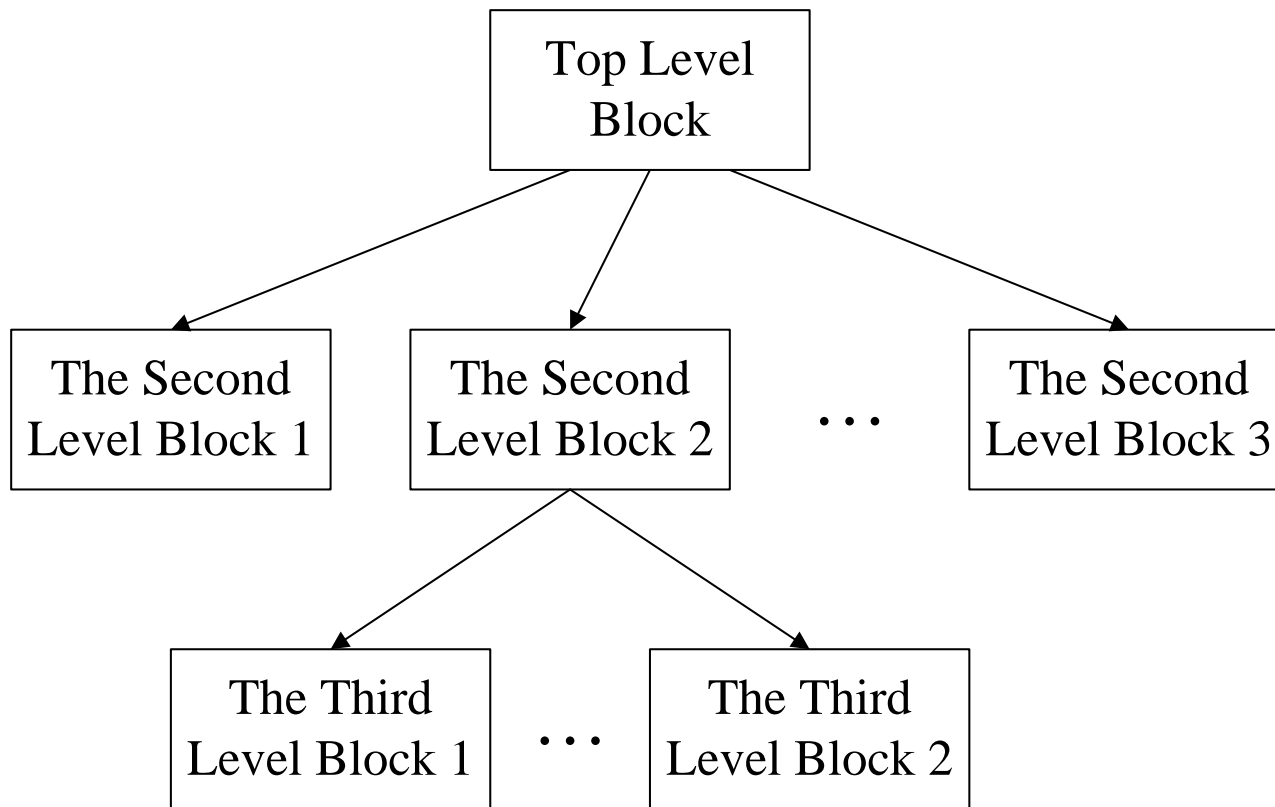


# Verilog 的模組與架構

## ■ 4-bit Ripple Carry Adder

 

# Verilog 的模組與架構

## ■ 階層式設計(Hierarchy Design)

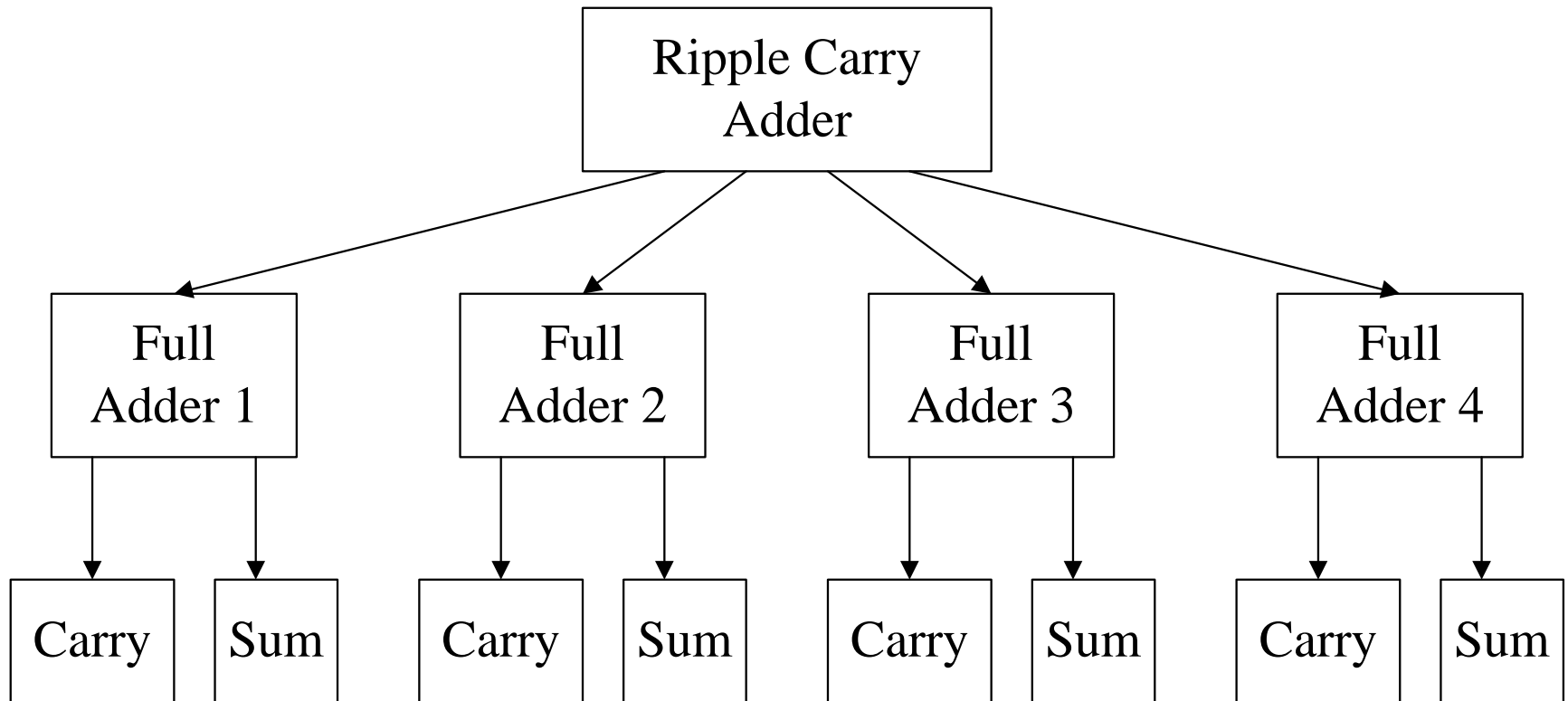

# Verilog 的模組與架構

- Verilog 的四大模型：是指用以描述電路功能或是電路架構的四種表示方式。
  - 低階交換模型(Switch Level Model) 或 電晶體模型(Transistor Model)。
  - 邏輯閘層次模型(Gate Level Model)。
  - 資料處理模型(Data Flow Model)。
  - 行為模型(Behavioral Model)。

# Verilog 的模組與架構

module module\_name(port\_name);

input, output ... 等 埠列與埠的宣告;

wire, reg ... 等 資料型態變數的宣告;

引用較低階之模組的別名;

四個模組層次的描述;

function 函數 與 task 任務的宣告;

endmodule

---



# Verilog 的模組與架構

- 使用邏輯閘層次描述一個 2 input AND 閘

```
module GateAND2( out, in1, in2 );
```

```
    input  in1, in2;
```

```
    output out;
```

```
    and a1( out, in1, in2 );
```

```
endmodule
```

# Verilog 的模組與架構

- 使用資料處理模型層次描述一個 2 input AND 閘

```
module GateAND2( out, in1, in2 );
```

```
    input  in1, in2;
```

```
    output out;
```

```
    assign out = in1 & in2;
```

```
endmodule
```

# Verilog 的模組與架構

- 使用行為模型層次描述一個 2 input AND 閘

```
module GateAND2( out, in1, in2 );
```

```
    input  in1, in2;
```

```
    output out;
```

```
    reg    out;
```

```
    always @( in1 or in2 )
```

```
    begin
```

```
        out = in1 & in2;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

---

# Verilog 的語法協定

- Verilog 是由一連串的標記(token) 所組成，這些標記可以是：
  - 空白(Whitespace)
  - 註解(Comments)
  - 運算子(Operators)
  - 數值(Numbers)
  - 識別字(Identifiers) 與 關鍵字(Keyword)
  - 底線(Underscore characters) 和 問號(Question Marks)

# Verilog 的語法協定

- 空白：只要是空格(Space, ‘ ’)、跳格(Tab, ‘\t’)、換行(New Line, ‘\n’)，皆屬於空白。
- 單行註解用 `// ...`  
多行註解用 `/* ... */`
- 單元運算子：assign a = ~b;   //放在運算元前  
二元運算子：assign a = b & c; //放在兩運算元間  
三元運算子：assign out = select ? a : b;  
                  //條件運算子，如果 select = 1，  
                  則 out = a，否則 out = b

# Verilog 的語法協定

- 數值(Number Specification) :
  - `<size>'<base><value>`
  - `<size>`是以十進位來表示數字的位元數(Bits)
  - `<base>`用來定義此數值為：
    - 十六進位('h 或 'H)
    - 十進位('d 或 'D)
    - 八進位('o 或 'O)
    - 二進位('b 或 'B)
  - `<value>`0~f, x, z, ?
  - Ex:4'd15

# Verilog 的語法協定

## ■ Number Specification

- ❑ 16 32-bit decimal number by default
- ❑ 'hc3 32-bit hexadecimal number
- ❑ 8'b1100\_0001 8-bit binary
- ❑ 64'hff01 64-bit hexadecimal
- ❑ 9'O17 9-bit octal
- ❑ 2'B1? 2-bit binary number with LSB at high impedance
- ❑ 32'bz 32-bit high-impedance number
- ❑ 32'bx 32-bit binary unknown

# Verilog 的語法協定

- 識別字是在Verilog電路描述中所給予物件的名稱。
- 識別字的第一個字元必須為字母，第二個字元之後可以為字母、數字、底線“\_”、錢號“\$”所組成。
- 識別字大小寫是有分別的：Even和even是不同的標記名稱。
- 關鍵字名稱必須使用小寫來表示。



# Verilog的運算子

- 二元逐位元運算子(Binary bit-wise operator)
  - $\sim$  (NOT),  $\&$  (AND),  $|$  (OR),  $\wedge$  (XOR),  $\sim\wedge$  或  $\wedge\sim$  (XNOR)
- 單元運算子(Unary reduction operator)
  - $\&$  (AND),  $\sim\&$  (NAND),  $|$  (OR),  $\sim|$  (NOR),  $\wedge$  (XOR),  $\sim\wedge$  或  $\wedge\sim$  (XNOR)
- 邏輯運算子(Logic operator)
  - $!$  (NOT),  $\&\&$  (AND),  $||$  (OR)
- 二的補數算數(2's complement arithmetic)
  - $+$  (加法),  $-$  (減法),  $*$  (乘法)
  - $/$  (除法), (取餘數)：只適用電路模擬，不能合成。

# Example

■  $a=4'b1011$        $b=4'b0010$

■ Bit-wise Operator

■  $a|b$        $\Rightarrow 4'b1011$

■  $a\&b$        $\Rightarrow 4'b0010$

■  $\sim a$        $\Rightarrow 4'b0100$

■ Unary reduction Operator

■  $|a$        $\Rightarrow 1'b1$

■  $\&b$        $\Rightarrow 1'b0$

# Verilog的運算子

- 關係運算子(Relational operator)
  - $>$  (大於),  $<$  (小於),  $>=$  (大於等於),  $<=$  (小於等於)
- 等式運算子(Equality operator)
  - $==$  (相等),  $!=$  (不相等)
  - $===$ ,  $!==$  : 只適用電路模擬，不能合成。
- 移位運算子(Logical shift operator)
  - $>>$  (右移),  $<<$  (左移)
- 條件運算子(Conditional operator)
  - $?:$

# Verilog的運算子

## ■ 重複運算子(Duplication operator)

- `assign out = {2{4'b110x}};`                      `//out = 8'b110x110x`
- `assign out = {3{2'b1x}, 2'b00};` `//out = 8'b1x1x1x00`

## ■ 連結運算子(Concatenation operator)

- 用以連結二個或以上的值到一個變數中，或將一個變數的值劃分到二個或以上的變數中
- `assign out = {2'b1x, 6'hf};`              `//out = 2'b1x001111`
- `assign out = {4'b1010,4'b1010}` `//out = 8'b10101010`
- `assign {part1, part2} = out;`              `//劃分`

# Verilog 資料型態

- Verilog所提供的四種數值位準：
  - 0：邏輯0, Zero, False, Low, Ground,  $V_{SS}$
  - 1：邏輯1, One, True, High, Power,  $V_{CC}$ ,  $V_{DD}$
  - X：不確定(Unknown)
  - Z：高阻抗(High Impedance)

# Verilog 資料型態

## ■ wire接線的特性：

- 接線是連接硬體元件之連接線
- 接線必須要被驅動才能改變它的內涵值
- 接線描述的關鍵字為wire
- 除非有被宣告成一個向量，否則接線是內定為一個位元的高阻抗(Z)值
- wire需配合assign使用，不能放在always區塊裡
  - wire b, c;                      //宣告2條接線，且命名為 b 和 c
  - wire a = b &c; //宣告1條接線a，並指定為 b & c
  - wire d = 1'b0; //宣告1條接線d，並給它固定值0

# Verilog 資料型態

## ■ reg暫存器特性

- 與變數很像，可以直接給定一個數值
- 主要功能在於保持住電路中的某個值，不必像wire要被驅動才能改變它的內涵值
- 暫存器描述的關鍵字為reg
- 除非有被宣告成一個向量，否則暫存器是內定為一個位元的don't care(X)值
- 在always和initial區塊中的變數，都必須宣告成reg

# Verilog 資料型態

```
module test(zero, sum);  
    input    sum;  
    output   zero;  
    wire [3:0] sum;  
    reg zero;  
  
    always @ (sum)  
    begin  
        if( sum == 0 )    zero = 1;  
        else              zero = 0;  
    end  
endmodule
```



# Verilog 資料型態

## ■ 向量表示多位元的元件：

- wire 和 reg 皆可以定義為向量，若無定義位元長度，則被視為宣告為一個位元
- 向量可以定義為[#High:#Low]或[#Low:#High]
  - 以[#High:#Low]來說，中括號內之冒號左邊為最高位元，右邊為最低位元
- 可以用向量表示法，取得向量內之部分訊號
  - wire a[7:0]; //宣告有一八位元的Bus
  - reg [0:15] out; //宣告有一16位元寬度的向量暫存器變數out

# Verilog輸出入埠的敘述

- input (輸入埠)
- output (輸出埠)
- inout (雙向埠)

```
module test( d, a, b, c );
```

```
    input a, b, c;
```

```
    inout d;
```

```
    wire d;
```

```
        assign d = a ? ( b ? c : d ) : 1'bz
```

```
endmodule
```

---

# Modules

**module** *module\_name*(port\_name);

**Definitions**

**Module Instantiations**

**Module Statements &  
Constructs**

**endmodule**

```
module test(z, a, b);
```

```
//port declarations
```

```
input a,b;
```

```
output z;
```

```
wire and_out;
```

```
and I1(and_out,a,b);
```

```
not I2(z,and_out);
```

```
endmodule
```

---

---

# Modules

```
module SR_latch(q, qbar, sbar, rbar);  
  // Port definition  
  output q, qbar;  
  input sbar, rbar;  
  // Module instantiations  
  nand n1(q, sbar, qbar);  
  nand n2(qbar, rbar, q);  
endmodule
```

---

# Gate Types


- **Buf / Not** Gates have *one* scalar input and one or *more* scalar outputs.

buf b1(out1,in); //one output


not n1(out2,in); //one output

buf b1\_2out(out3,out4,in); //2 outputs

not (out1, in);

 

# 2-to-1 Multiplexer

 


# 2-to-1 Multiplexer

```
module Mux2to1(out,i0,  
    i1,s);  
input i0,i1,s;  
output out;  
not a1(sbar,s);  
and a2(net1,i0,sbar);  
and a3(net2,i1,s);  
or a4(out,net1,net2);  
endmodule
```

```
module Mux2to1(out,i0,  
    i1,s);  
input i0,i1,s;  
output out;  
assign sbar= ~s;  
assign net1=i0 & sbar;  
assign net2=i1 & s;  
assign out=net1 | net2;  
endmodule
```

# 4-to-1 Multiplexer

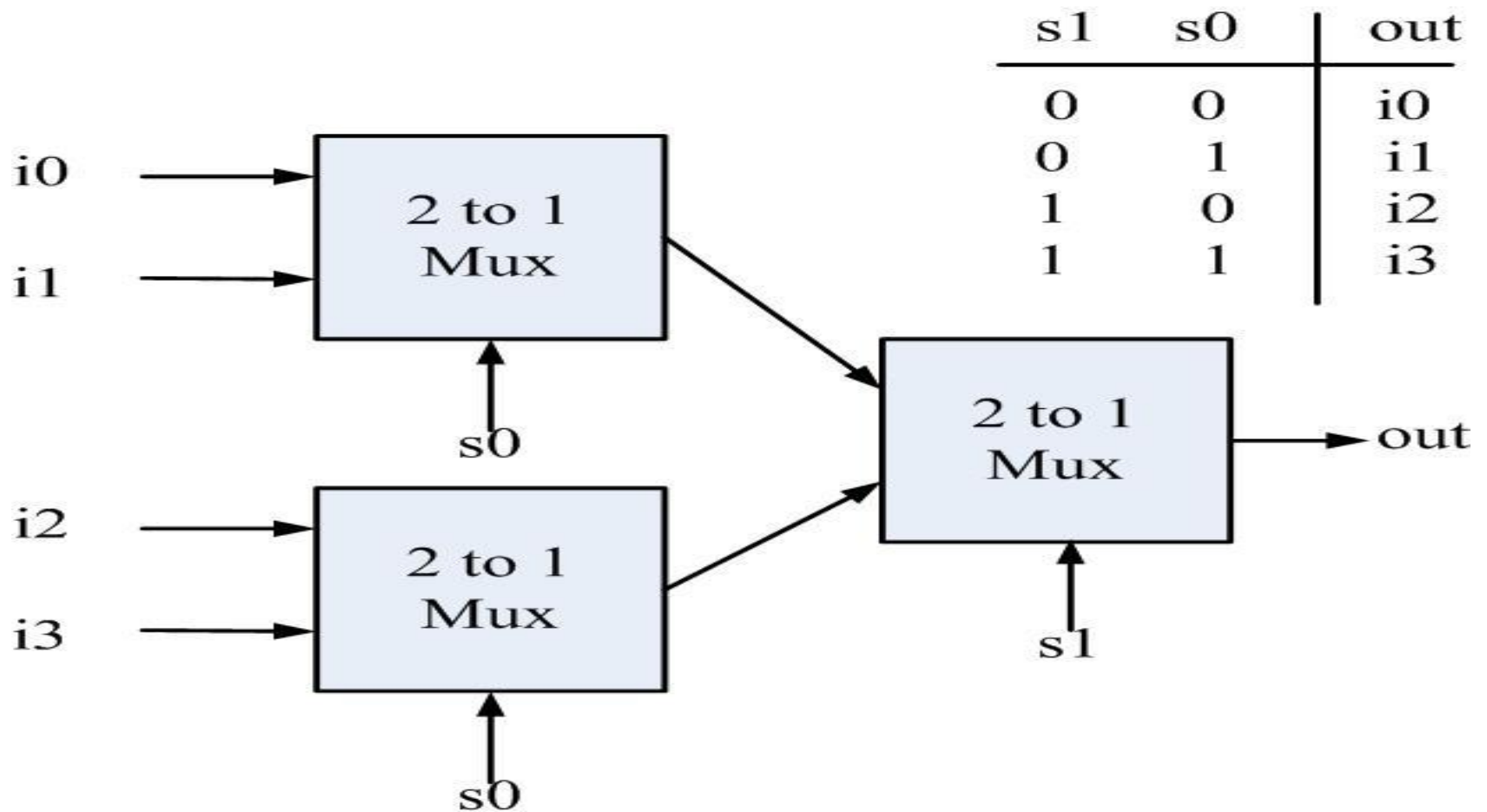




# 4-to-1 Multiplexer

```
module Mux4to1(out,s1,s0,i0,i1,i2,i3);  
input s1,s0,i0,i1,i2,i3;  
output out;  
wire net1,net2;  
// module Mux2to1(out,i0,i1,s);  
Mux2to1 a1(net1,i0,i1,s0);  
Mux2to1 a2(net2,i2,i3,s0);  
Mux2to1 a3(out, net1, net2,s1);  
endmodule
```

# 1-to-2 decoder

 


$E$	$i0$	$y0$	$y1$
0	X	0	0
1	0	$i0$	0
1	1	0	$i0$

# 1-to-2 decoder

```
module decoder1to2
    (y0,y1,E,i0);
input i0,E;
output y0,y1;
not a1(ibar,i0);
and a2(y0,ibar,E);
and a3(y1,i0,E);
endmodule
```

```
module decoder1to2
    (y0,y1,E,i0);
input i0,E;
output y0,y1;
assign ibar= ~i0;
assign y0= ibar & E;
assign y1= i0 & E;
endmodule
```

# 2-to-4 decoder

 

$i_1$	$i_0$	$y_0$	$y_1$	$y_2$	$y_3$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

## 2-to-4 decoder

```
module decoder2to4(y3,y2,y1,y0,i0,i1);  
input i0,i1;  
output y3,y2,y1,y0;  
// module decoder1to2 (y0,y1,E,i0);  
not a3(i1bar,i1);  
//assign i1bar=~i1;  
decoder1to2 a1(y0,y1,i1bar,i0);  
decoder1to2 a2(y2,y3,i1,i0);  
endmodule
```