


2-to-4 Decoder with Enable, 3-to-8 Decoder.

CVLSI

601系統晶片實驗室


2:4 Decoder with Enable

- Truth Table

 

en	a_1	a_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

2:4 Decoder with Enable

 

3:8 Decoder

■ Truth Table

a_2	a_1	a_0	y_7	y_6	y_5	y_4	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

3:8 Decoder

